

Ejercicio 1: Circuitos eléctricos de las viviendas



Alfonso

hace 2 años · Actualizado hace 2 meses

Indica los circuitos mínimos que debe tener una vivienda en la que vamos a instalar los siguientes elementos:

- 20 puntos de luz
- 25 tomas de corriente
- 1 lavadora
- 1 cocina eléctrica
- 1 aparato de aire acondicionado

Teniendo en cuenta los datos del enunciado, además de los 5 circuitos básicos, deberíamos de considerar 2 circuitos adicionales:

- Circuito adicional C7: porque las tomas de corriente exceden de 20. Podemos distribuir las 25 tomas de corrientes a voluntad entre los circuitos C2 y C7.
- Circuito adicional C9: porque tenemos un aparato de aire acondicionado.

La electrificación de esta vivienda será elevada.





C1 Iluminación	Para 20 puntos de luz
C2 Tomas de uso general	Para 20 tomas de corriente
C3 Cocina	Cocina eléctrica
C4 Lavadora	Lavadora
C5 Baño y auxiliares de cocina	Tomas en baños y cocina
C7 Tomas de uso general	Para 5 tomas de corriente
C9 Aire acondicionado	1 aparato de aire acondicionado

[Volver](#)**Alfonso**

Ingeniero Técnico Industrial especializado en Electricidad. Miembro del cuerpo de profesores de Formación Profesional (FP) con 26 años de trayectoria docente.

[INICIO](#) > [Cálculo de instalaciones en viviendas](#) > [Circuitos interiores](#) > [Ejercicio 1: Circuitos eléctricos de las viviendas](#)

[Subir](#)

